



# Електрическа верига

1. Запишете всички компоненти, съставлящи представената затворена електрическа верига. Опишете каква е функцията на всеки от тях.

▶ .....

▶ .....

▶ .....

▶ .....

▶ .....

2. Може ли електрическата верига да работи без някой от тях?

.....

.....

3. Как можем да пренесем електричеството от източника на ток до крайния консуматор?

.....

.....

4. Каква е връзката между ток, напрежение и съпротивление?

.....

.....

.....

5. По какво се различават постоянния и променливия ток?

.....

.....

.....

6. Какъв вид ток използваме за битови нужди?

.....

.....